

# Lógica Digital

## Aula-03: Circuitos Combinacionais Sequenciais

Eliseu César Miguel

Departamento de Ciência da Computação  
Universidade Federal de Alfenas

August 10, 2021

# Organização da Aula

## 1 Introdução

# Organização da Aula

- 1 Introdução
- 2 Circuitos Combinacionais Sequenciais

# Introdução


## Considerações Preliminares

Este material não pretende ser completo quanto à amplitude do assunto. Aqui pretende-se apenas organizar os pontos relevantes para as aplicações dos conceitos da Lógica de Boole na disciplina de Lógica Digital, gerando um guia de estudos. Destarte, sempre consulte livros e apostilas para alcançar bons resultados em seus estudos.

Também, este material não é, em sua totalidade, de minha autoria. Ao contrário, ele contempla conteúdos de sítios de Internet e conteúdos de livros. Para tanto, cito bibliografias de textos aqui incorporados.

Boa leitura!

# Bibliografia básica

 

# Circuitos

## Circuitos Combinacionais

Circuito combinacional organiza interligações entre portas lógicas para executar eletronicamente uma expressão booleana.

# Circuitos

## Circuitos Combinacionais

Circuito combinacional organiza interligações entre portas lógicas para executar eletronicamente uma expressão booleana.

## Circuitos Combinacionais Dedicados

São circuitos combinacionais em que as saídas dependem apenas das entradas.

# Circuitos

## Circuitos Combinacionais

Circuito combinacional organiza interligações entre portas lógicas para executar eletronicamente uma expressão booleana.

## Circuitos Combinacionais Dedicados


São circuitos combinacionais em que as saídas dependem apenas das entradas.

## Circuitos Combinacionais Sequenciais

São circuitos combinacionais em que as entradas são realimentadas por algumas (ou todas) as saídas. Normalmente, a parte interna de um circuito sequencial é um circuito dedicado.



# Circuitos

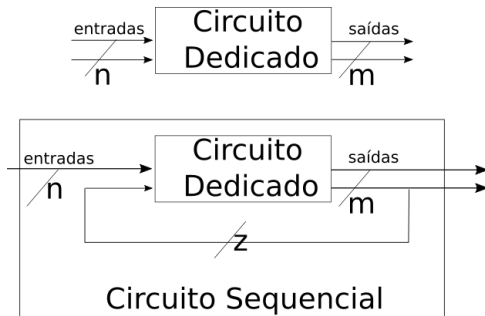

# Conceito: Atraso

Os circuitos digitais são susceptíveis aos atrasos. Estes atrasos, que podem sinalizar problemas são, na verdade, a solução utilizada para fazer toda a estrutura lógica implementada funcionar corretamente. *A arquitetura de computadores não seria o que é hoje se não houvesse atraso*

## Exemplo:

A saída de uma porta inversora só é atualizada após o tempo de atraso ( $\Delta t$ ), como mostra a figura 5.3:

$$A(t) \rightarrow \text{Inversor} \rightarrow S(t+\Delta t) = \bar{A}(t)$$

 



Figura 5.3 - Propagação de um Sinal numa Porta Inversora

# Informação Importante

A seguir, estudaremos duas estruturas de *circuitos combinacionais sequenciais*:

- *Latch*
- *Flip-Flop*

 Chamamos a atenção para o fato de que a bibliografia básica *Circuitos Digitais: Estude e Use*, Ed. 6ª da Editora Érica **não faz distinção entre as duas estruturas**. Destarte, caso decida por estudar a partir desta bibliografia, tenha senso crítico em associar os conceitos apresentados nesta aula ao conteúdo do livro.




# Latch SR assíncrono

Um Latch SR assíncrono é um circuito combinacional sequencial que é capaz de armazenar um *bit*. O valor armazenado é configurado pelas chaves *S* e *R*.

Esse Latch é assíncrono uma vez que sua atualização depende apenas do atraso de suas portas lógicas.

SR Latch


S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	1	0
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

 

# Latch SR assíncrono: Exercício

Faça no *digital works* um Latch SR assíncrono que tenha a mesma funcionalidade do Latch da figura abaixo, mas que seja implementado com portas lógicas NAND, ao contrário de NOR.


S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	1	0
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

 

# Latch SR assíncrono: Exemplo de uso
 
## Exemplo de Aplicação - Eliminador de Ruído (Debouncing)

Muitas vezes, o acionamento ou o controle de sistemas digitais é feito através de dispositivos mecânicos que, devido às suas características físicas de construção, apresentam vibrações ao serem acionados, gerando um ruído denominado efeito bounce, que pode ser prejudicial ao desempenho do sistema, como mostra a figura a seguir:



Por isso, muitos sistemas digitais precisam de **circuitos eliminadores de ruídos (debouncing)**, como o mostrado na figura 5.7.


 


Figura 5.7 - Circuito Eliminador de Ruído (Debouncing)


 


# Latch SR e Latch D assíncronos


O latch SR fica estável quando  $S \equiv 0$  e  $R \equiv 0$ , mas nada impede de ocorrer um erro lógico ( $S \equiv 1$  e  $R \equiv 1$ ). Neste caso, o latch D não permite o erro lógico.



S	R	Q
0	0	$Q_a$
1	0	1
0	1	0
1	1	Erro

  


D	Q
0	0
1	1

 

 
# Latch SR e Latch D assíncronos


O latch SR fica estável quando  $S \equiv 0$  e  $R \equiv 0$ , mas nada impede de ocorrer um erro lógico ( $S \equiv 1$  e  $R \equiv 1$ ). Neste caso, o latch D não permite o erro lógico.



$S$	$R$	$Q$
0	0	$Q_a$
1	0	1
0	1	0
1	1	Erro

 

$D$	$Q$
0	0
1	1

 


Como evitar que as variações do latch D alterem o valor armazenado?


 
# Latch SR e Latch D síncronos

Agora, os latches SR e D estão sincronizados à chave  $ck$ . Isso é bom, visto que podemos decidir quando um valor deverá ser armazenado. Esse princípio é fundamental às memórias, já que os barramentos sempre estão conectados.



$ck$	$S$	$R$	$Q$
0	x	x	$Q_a$
1	0	0	$Q_a$
	1	0	1
	0	1	0
	1	1	Erro




$ck$	$D$	$Q$
0	x	$Q_a$
1	1	1
	0	0


 
# Latch SR e Latch D síncronos

Agora, os latches SR e D estão sincronizados à chave  $ck$ . Isso é bom, visto que podemos decidir quando um valor deverá ser armazenado. Esse princípio é fundamental às memórias, já que os barramentos sempre estão conectados.



$ck$	$S$	$R$	$Q$
0	x	x	$Q_a$
1	0	0	$Q_a$
	1	0	1
	0	1	0
	1	1	Erro




$ck$	$D$	$Q$
0	x	$Q_a$
1	1	1
	0	0



Os latches estão sensíveis à escrita enquanto  $ck \equiv 1$ , e desabilitados enquanto  $ck \equiv 0$ .
 
# Latch SR e Latch D síncronos

Agora, os latches SR e D estão sincronizados à chave  $ck$ . Isso é bom, visto que podemos decidir quando um valor deverá ser armazenado. Esse princípio é fundamental às memórias, já que os barramentos sempre estão conectados.



$ck$	$S$	$R$	$Q$
0	x	x	$Q_a$
1	0	0	$Q_a$
	1	0	1
	0	1	0
	1	1	Erro



$ck$	$D$	$Q$
0	x	$Q_a$
1	1	1
	0	0




Os latches estão sensíveis à escrita enquanto  $ck \equiv 1$ , e desabilitados enquanto  $ck \equiv 0$ . Mas, nós sabemos mudar esse comportamento!
 
# Latch: Exercício


Usando o *digital works*, faça um circuito para receber uma informação *A* com 4bits paralelos, transportá-los em uma linha serial e, em seguida, registrar *A* na saída do circuito.

Como dica, observe que o *digital works* oferece *latch SR*. Faça uso dele, podendo também ser feita alteração por sua conta.


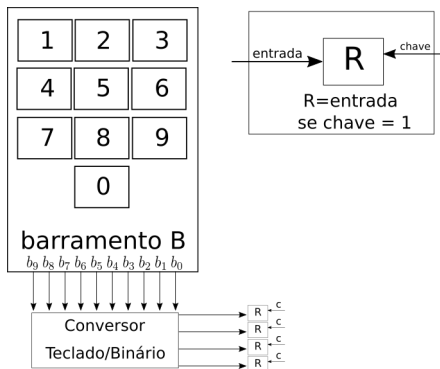
# Latch: Exercício

Você se lembra deste exercício? Quem é  $R$ ? Implemenete esse sistema no *digital works*



# Latch e Flip-Flop *síncronos*

Um latch e um flip-flop têm o mesmo propósito, que é armazenar um *bit*. Contudo, eles se diferenciam quanto ao momento em que tornam-se sensíveis à escrita.

Um latch síncrono é sensível à escrita durante todo o período em que  $ck \equiv 1$ . Já o flip-flop, seu período de sensibilidade é durante uma transição positiva ( $0 \rightarrow 1$ ) ou negativa ( $1 \rightarrow 0$ ) de  $ck$ .


Mas, como gerar um pulso verdadeiro  $ck \equiv 1$  durante uma transição na linha ligada à chave  $ck$ ?

# Latch e Flip-Flop *síncronos*


Um latch e um flip-flop têm o mesmo propósito, que é armazenar um *bit*. Contudo, eles se diferenciam quanto ao momento em que tornam-se sensíveis à escrita.

Um latch síncrono é sensível à escrita durante todo o período em que  $ck \equiv 1$ . Já o flip-flop, seu período de sensibilidade é durante uma transição positiva ( $0 \rightarrow 1$ ) ou negativa ( $1 \rightarrow 0$ ) de  $ck$ .


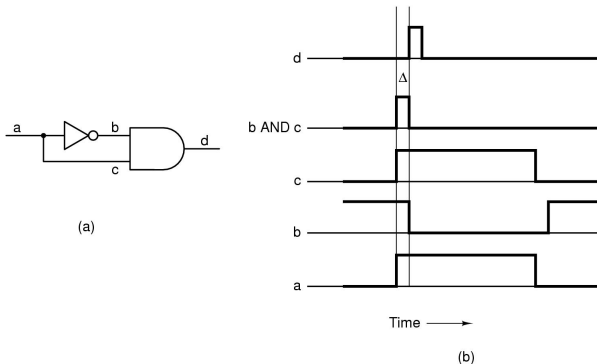
Mas, como gerar um pulso verdadeiro  $ck \equiv 1$  durante uma transição na linha ligada à chave  $ck$ ?



# Latch-D e Flip-Flop-D síncronos

 

$ck$	$D$	$Q$
0	x	$Q_a$
$\uparrow$	0	0
	1	1
1	x	$Q_a$
$\downarrow$	x	$Q_a$

  


- Latch a) sensível à escrita quando  $ck \equiv 1$
- Latch b) sensível à escrita quando  $ck \equiv 0$
- Flip-Flop c) sensível à escrita na transição positiva de  $ck$
- Flip-Flop d) sensível à escrita na transição negativa de  $ck$



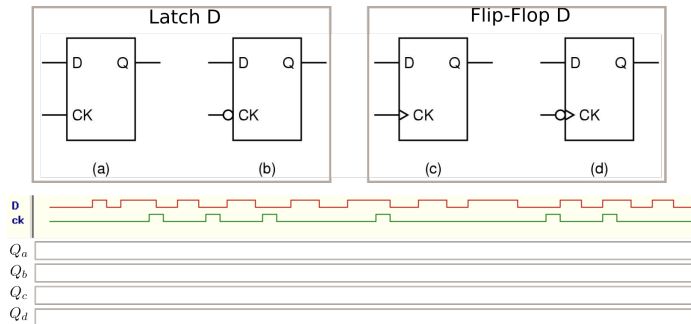
# Latch-D e Flip-Flop-D síncronos: Exercícios

Complete as linhas de sinais para os dois latches e os dois flip-flops da figura. Considere que cada  $Q_i = 0$  em  $t_0$ , sendo  $t$  o tempo.



 
# Flip-Flop JK

O flip-flop JK aproveita a possibilidade do erro ocasionado no flip-flop SR. Para isso, as saídas  $Q$  e  $\overline{Q}$  são ligadas nas chaves do flip-flop. Como elas são complementares, apenas o  $J$  ou o  $K$  fornecem entrada a cada instante.


 
# Flip-Flop JK


O flip-flop JK aproveita a possibilidade do erro ocasionado no flip-flop SR. Para isso, as saídas  $Q$  e  $\overline{Q}$  são ligadas nas chaves do flip-flop. Como elas são complementares, apenas o  $J$  ou o  $K$  fornecem entrada a cada instante.



Quando  $J \equiv 1$  e  $K \equiv 1$ ,  $Q$  e  $\overline{Q}$  controlam as chaves ligadas às entradas para que: ora  $J$  escreva 1 em  $Q$ ; e ora  $K$  escreva 0 em  $Q$ . Isso gera um estado de oscilação durante o período da transição de  $ck$ .
 
# Flip-Flop JK *Master-Slave*


Para aproveitar a possibilidade de oscilação ocorrida quando  $J \equiv k \equiv 0$ , uma ideia é permitir apenas uma oscilação. Isso faria como que o *flip-flop* alteraria sua saída a cada vez que houvesse uma transição de *ck*. Isso é conveniente e tem muita utilidade. Assim, combinamos dois *flip-flops* de modo a habilitar um por vez, e capturar a oscilação em série.



$ck$	$J$	$k$	$Q$
x	x	x	$Q_a$
	0	0	$Q_a$
	0	1	0
	1	0	1
	1	1	$\overline{Q_a}$

 
# Flip-Flop JK *Master-Slave*: Exercício

Faça a tabela verdade para o *flip-flop T* construído a partir de um *flip-flop JK Master-Slave*.


 
# Flip-Flop JK *Master-Slave*: Exercício

Faça a tabela verdade para o *flip-flop T* construído a partir de um *flip-flop JK Master-Slave*.



$ck$	$T$	$Q$
x	x	$Q_a$
$\overline{\mathcal{L}}$	0	$Q_a$
	1	$\overline{Q_a}$

# Flip-Flop JK *Master-Slave*

## Flip-Flop JK Master-Slave com Preset e Clear

O flip-flop JK master-slave pode ser melhorado introduzindo-se duas outras entradas muito úteis, a saber, **preset (PR)** e **clear (CL)**. Estas entradas atuam diretamente nas saídas Q e  $\overline{Q}$  independente do pulso de clock e do nível lógico das entradas J e K, sendo, por isso, chamadas de **assíncronas**, como mostra a figura 5.15.

 


Figura 5.15 - Flip-Flop JK Master-Slave com Preset e Clear

# Flip-Flop JK *Master-Slave*

## Flip-Flop JK Master-Slave com Preset e Clear

O flip-flop JK master-slave pode ser melhorado introduzindo-se duas outras entradas muito úteis, a saber, **preset (PR)** e **clear (CL)**. Estas entradas atuam diretamente nas saídas Q e  $\bar{Q}$  independente do pulso de clock e do nível lógico das entradas J e K, sendo, por isso, chamadas de **assíncronas**, como mostra a figura 5.15.


 


Figura 5.15 - Flip-Flop JK Master-Slave com Preset e Clear

$\overline{PR}$	$\overline{CL}$	CK	J	K	$Q_n$
1	0	X	X	X	0
0	1	X	X	X	1
1	1	↓	0	0	$Q_n$
			0	1	0
			1	0	1
			1	1	$\bar{Q}_n$

 



# Flip-Flop JK *Master-Slave*

## Exemplo de Aplicação - Divisor de Frequência

O circuito mostrado na figura 5.21 representa dois flip-flops JK master-slave ligados em cascata, funcionando como um **divisor de frequência**.

 


Figura 5.21 - Divisor de Frequência

Nota-se pelo circuito que, estando os dois flip-flops com as entradas J e K em nível lógico 1, o primeiro (FF<sub>A</sub>) complementa sua saída Q<sub>A</sub> a cada transição negativa do pulso de clock e o segundo (FF<sub>B</sub>) complementa sua saída Q<sub>B</sub> a cada transição negativa da saída Q<sub>A</sub>, como mostra o diagrama de tempos da figura 5.22.



# Flip-Flop JK *Master-Slave*

## Exemplo de Aplicação - Divisor de Frequência

O circuito mostrado na figura 5.21 representa dois flip-flops JK master-slave ligados em cascata, funcionando como um **divisor de frequência**.


 


Figura 5.21 - Divisor de Frequência

 


Nota-se pelo circuito que, estando os dois flip-flops com as entradas  $J$  e  $K$  em nível lógico 1, o primeiro ( $FF_A$ ) complementa sua saída  $Q_A$  a cada transição negativa do pulso de clock e o segundo ( $FF_B$ ) complementa sua saída  $Q_B$  a cada transição negativa da saída  $Q_A$ , como mostra o diagrama de tempos da figura 5.22.



# Contador Assíncrono

O Contador assíncrono tem os pulsos de *clock* não simultâneos.
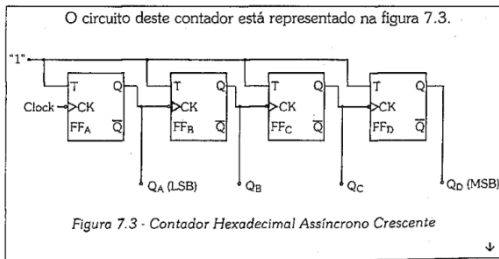
## Exemplo de Aplicação I - Contador Hexadecimal Assíncrono Crescente



# Contador Assíncrono

O Contador assíncrono tem os pulsos de *clock* não simultâneos.

## Exemplo de Aplicação I - Contador Hexadecimal Assíncrono Crescente

O circuito deste contador está representado na figura 7.3.


 



Figura 7.3 - Contador Hexadecimal Assíncrono Crescente

 

# Contador Síncrono

O Contador síncrono tem os pulsos de *clock* simultâneos.


Esquema genérico de contador síncrono

 


# Contador Síncrono

O Contador síncrono tem os pulsos de *clock* simultâneos.


Esquema genérico de contador síncrono

 

 Exemplo de Contador Síncrono com Flip-Flops D



# Unidade básica de memória

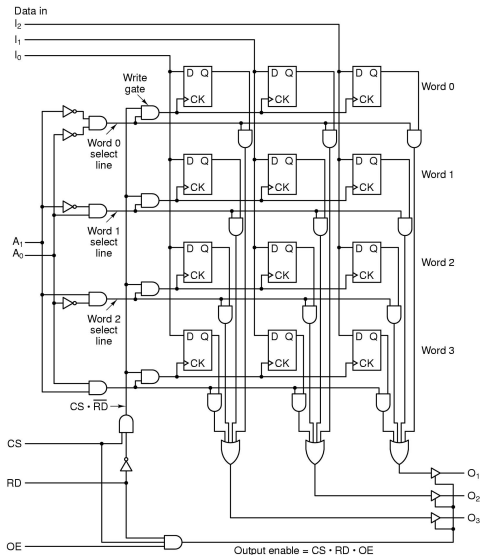

# Agradecimentos

## Agradecimentos Especiais:

Agradeço a toda a comunidade  $\text{\LaTeX}$ .  
Em especial a *Till Tantau* pelo *Beamer*.

<https://www.tcs.uni-luebeck.de/mitarbeiter/tantau/>

Desta forma, tornou-se possível a escrita deste material didático.